





Lista de Componentes:

R1, R2, R3, R4 = 220 Ω (Funciona perfecto con resistencias de 390 Ω)

R5, R6, R7, R8 = 10 K Ω (Funciona perfecto con resistencias de 2k2)

4 Pulsadores para PCB de dos patas

4 Diodos Leds de 3 milímetros Colores Verde, Rojo, Azul y Amarillo

1 Capacitor de 100 nF

1 Buzzer capacitivo

1 Pic 16F628A

Plaqueta pcb de 5 cm por 5 cm